





DESSINE TON SERPENT ÉLECTRIQUE !

Savais-tu que les électriciens utilisent **DES SYMBOLES** pour représenter **LES ÉLÉMENTS D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE?**

Le tableau ci-dessous montre quelques symboles utilisés pour représenter les éléments de ton serpent électrique.

ÉLÉMENT	SYMBOLE
LED	
RÉSISTANCE	
PILE	
FIL DE MÉTAL	

À ton tour de **DESSINER TON SERPENT ÉLECTRIQUE** à l'aide des symboles électriques!

TON DESSIN ICI !

Réponse au verso...



[HTTP://CSGASPE.SIE.WEBLY.COM](http://CSGASPE.SIE.WEBLY.COM)

[HTTP://WWW.CEGEPGIM.CA/GASPE](http://WWW.CEGEPGIM.CA/GASPE)

DESSINE TON SERPENT ÉLECTRIQUE !

RÉPONSE :

